

Two stage OPAMP using SKY130PDK


-By

NITHIN.P.

Specification:-

- PDK:- SKY130PDK
- V_{DD} : 1.8V
- C_L : 10pF
- DC Gain: 60dB
- GBW (Gain B.W): 5MHz
- Phase Margin: $\geq 60^\circ$
- Slew Rate: 10V/ μ sec
- $I_{CMR}(+)$: 1.2V
- $I_{CMR}(-)$: 0.8V
- C_c : 3pF
- Power dissipation: $\leq 300\mu W$ (max)

Circuit Diagram

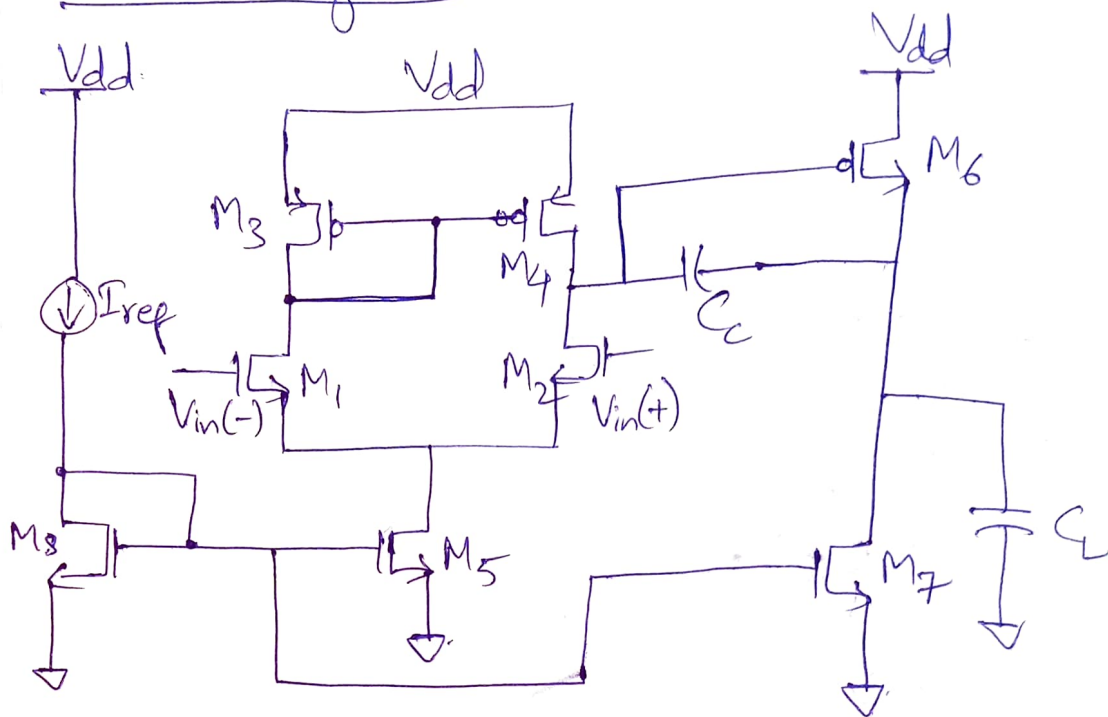

Calculation

For a P.M $\geq 60^\circ$

$$C_c \geq 0.22 C_L$$

$$\Rightarrow C_c \geq 0.22(10\text{pF}) \Rightarrow \underline{\underline{C_c \approx 3\text{pF}}}$$

M₁ & M₂

$$g_{m1} = g_{m2} = \text{GBW} \times C_c \times 2\pi$$

$$\Rightarrow g_{m1} = 5 \times 10^6 \times 3 \times 10^{-12} \times 2\pi$$

$$\Rightarrow \underline{\underline{g_{m1} = 94.2478 \mu\text{S}}}$$

WKT

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} = \frac{g_{m1}^2}{\mu_n C_{ox} \cdot 2V_{DD}} = \frac{(94.2478 \mu\text{S})^2}{240 \mu \times 30 \mu}$$


$$\underline{\underline{\left(\frac{W}{L}\right)_{1,2} \approx 1.5}}$$

M₃, M₄

$$\Rightarrow V_{SG3} = V_{DD} - V_{IC(max)} + V_{TN1(min)}$$

$$\Rightarrow I_3 = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W_3}{L_3} \right) (V_{SG3} - V_{TP3(max)})^2$$


To get $V_{TP3(max)}$

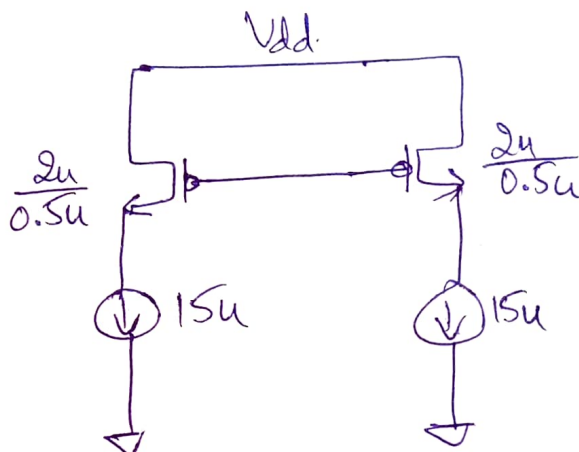

We get $V_{TP3(max)} = 0.62024V \approx \underline{0.65V}$

For $V_{TN1(min)}$ & $V_{TN1(max)}$, We need $\left(\frac{W}{L} \right)_{1,2}$ for $L = 0.5u$
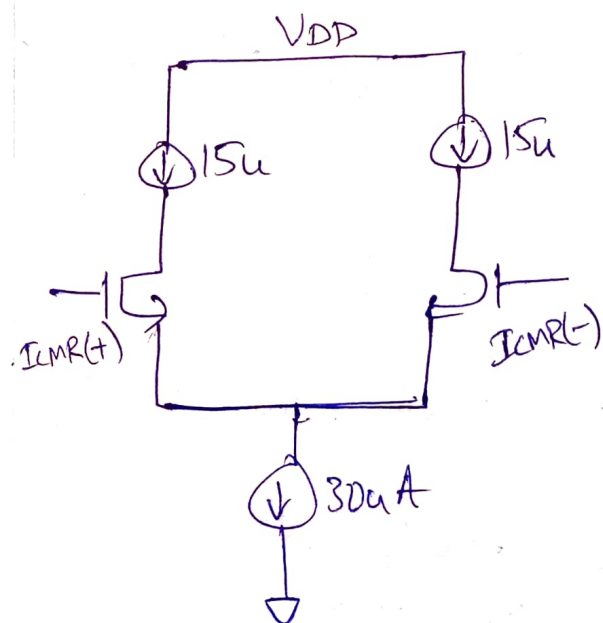
$$\left(\frac{W}{L} \right)_{1,2} \approx 1.5 \Rightarrow W = 1.5 \times 0.5 = \underline{0.75u}$$



\Rightarrow for simulation we get

$$V_{TN1(max)} = 0.615934 \approx \underline{0.62V}$$

$$[Put ICMR(+), ICMR(-) = 1.2V]$$

$$V_{TN1(min)} = 0.59764 \approx \underline{0.6V}$$

$$[Put ICMR(+), ICMR(-) \approx 0.6V]$$

$$V_{SG3} = V_{DD} - I_{CMR_{max}} + V_{TN1(min)}$$

$$= 1.8 - 1.2 + 0.6$$

$$\underline{V_{SG3} = 1.2V}$$

$$\frac{I_3}{3} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W_3}{L_3} \right) (V_{SG3} - V_{TP3(max)})^2$$

or

$$\left(\frac{W_3}{L_3} \right) = \frac{2I_3}{\mu_p C_{ox} (V_{SG3} - V_{TP3(max)})^2}$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{3,4} = \frac{30}{70 \mu \times (1.2 - 0.65)^2} = 1.416 \approx \underline{\underline{1.5}}$$

$$\underline{\underline{\left(\frac{W}{L} \right)_{3,4} \approx 1.5}}$$

$$\underline{\underline{M_5, M_8}}$$

WKT

$$(V_{DSat})_5 = I_{CMR(-)} - V_{SS} - \sqrt{\frac{I_5}{\beta}} - V_{TN1(max)}$$

or

$$V_{GS1} = \sqrt{\frac{2I_3}{\beta}} - V_{TN1(max)} = \sqrt{\frac{2I_3}{\mu_n C_{ox} \frac{W_1}{L_1}}} - V_{TN1(max)}$$

$$V_{GS1} = \sqrt{\frac{30 \mu}{240 \mu \times 1.5}} - 0.62 \approx \underline{\underline{0.331V}}$$

$$(V_{DSat})_5 = I_{CMR(-)} - V_{GS1} = 0.8 - 0.331 = 0.468 \approx \underline{\underline{0.47}}$$

$$\left(\frac{W_5}{L_5} \right) = \frac{2I_5}{\mu_n C_{ox} (V_{DSat})^2} = \frac{\cancel{30 \times 2} 30 \mu \times 2}{240 \mu \times (0.47)^2}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{5,8} \simeq 1.13 \simeq \underline{\underline{1.5}}$$

M6

$$g_{m6} = 10 g_{m1} = 942.4 \mu S$$

$$g_{m4} = \left(2I_4 \times \mu_{pox} \times \left(\frac{W}{L}\right)_4 \right)^{1/2} = (30 \times 70 \times 1.5)^{1/2}$$

$$g_{m4} = 56.124 \mu$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_6 \simeq \frac{g_{m6}}{g_{m4}} \left(\frac{W}{L}\right)_4$$

$$= \frac{942.4 \mu}{56.124 \mu} \simeq \underline{\underline{26}}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_6 \simeq 26$$

But when simulated the best value for $\left(\frac{W}{L}\right)_6$ turns out to be 34, so

$$\underline{\underline{\left(\frac{W}{L}\right)_6 \simeq 34}} \quad (\text{Tuning})$$

M7

$$I_6 = \frac{\left(\frac{W}{L}\right)_6 I_4}{\left(\frac{W}{L}\right)_4} = \frac{26 \times 15 \mu}{1.5} = \underline{\underline{260 \mu A}}$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_7 = \frac{I_6 \times \left(\frac{W}{L}\right)_5}{I_5} = \frac{260 \times 1.5}{30} \simeq 13$$

$$\underline{\underline{\left(\frac{W}{L}\right)_7 \approx 13}}$$

Data

$$\rightarrow I_{dc} = 30 \mu A$$

$$\rightarrow C_c = 3 pF$$

$$\rightarrow C_L = 10 pF$$

For simplicity $L = 500 nm$ or 0.5μ

$$M_1, M_2 = \begin{cases} W = 7.5 \mu \\ L = 500 n \end{cases}$$

$$M_3, M_4 = \begin{cases} W = 0.75 \mu \\ L = 0.5 \mu \end{cases}$$

$$M_{5,8} = \begin{cases} W = 0.75 \mu \\ L = 0.5 \mu \end{cases}$$

$$M_6 = \begin{cases} W = ~~1.5~~ 1.7 \mu \\ L = 0.5 \mu \end{cases}$$

$$M_7 = \begin{cases} W = 6.5 \mu \\ L = 0.5 \mu \end{cases}$$